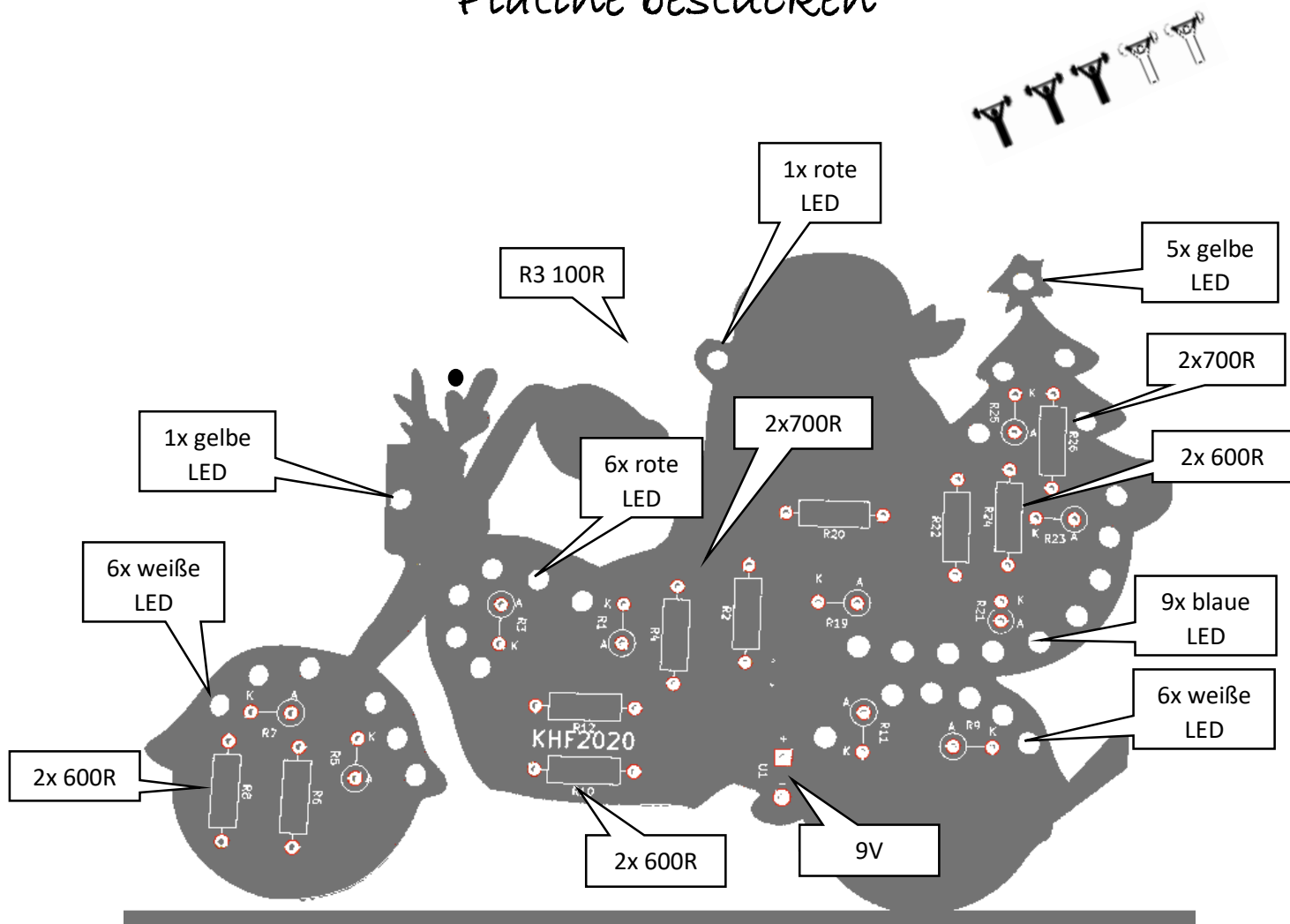


Santa Clause

Platine bestücken



Arbeitsschritte:

1. Widerstände einlöten.
2. LED-Gruppen parallel verbinden (auf die Polung achten).
3. 9V-Batterie anschließen.